

Professor Dr.-Ing. Stefan Kowalewski

Hilal Diab, M.Sc.

Kamal Barakat, M.Sc.

Dipl.-Inform. Dominik Franke

Aachen, 18. Dezember 2009

SWS: V4/Ü2, ECTS: 7


## Einführung in die Technische Informatik

WS 2009/2010

Blatt 8: Musterlösung

### Aufgabe 1: Spannungen, Ströme und Widerstände


Gegeben sei folgende Schaltung.

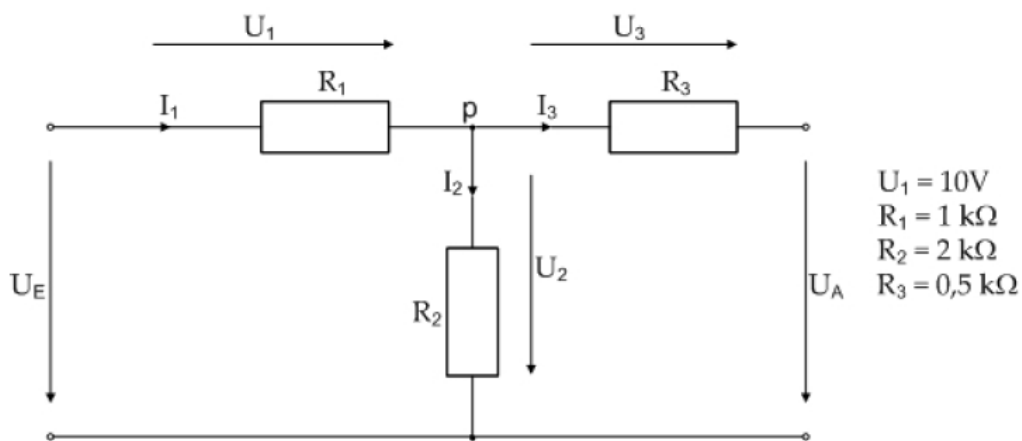

- Berechnen Sie  $I_1$ ,  $I_2$  sowie  $U_2$  für  $I_3 = 2 \text{ mA}$ .
- Berechnen Sie  $U_E$  und  $U_A$ . (Es gilt weiterhin  $I_3 = 2 \text{ mA}$ .)
- Welche Werte liegen für  $I_2$  und  $I_3$  vor, wenn  $U_E = 20V$  gilt?  
Wie müsste man unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse  $R_3$  verändern, um  $U_A = 5V$  zu erhalten?

## Aufgabe 2: (\*)Spannungen, Ströme und Widerstände

Gegeben sei folgende Schaltung.

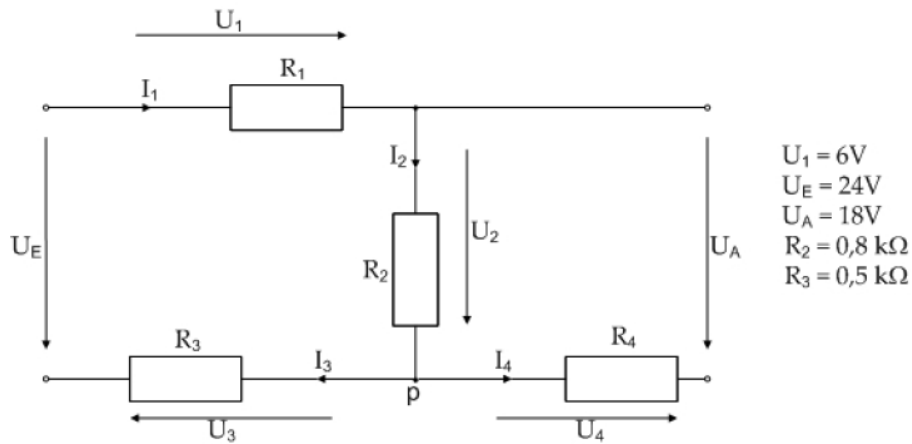

- Zeichnen Sie die Schaltung ab und fügen Sie alle Maschen in die Zeichnung ein.
- Berechnen Sie  $R_1$ ,  $I_2$  und  $U_2$  für  $I_1 = 15mA$ .
- Berechnen Sie weiter  $U_3$ ,  $I_3$ ,  $I_4$ ,  $U_4$  und  $R_4$ .
- Welcher Wert liegt für  $I_1$  vor, wenn  $U_4 = 3V$  gilt?

## Lösungsvorschlag

- Bestimmung der Anzahl der Variablen:


$$N = 4 \text{ Zweige}$$

$$2N = 8 \text{ unbekannte Zweigströme und Spannungen}$$

$$K = 2 \text{ Knoten}$$

$$N - K + 1 = 3 \text{ Maschen (Für die Berechnung werden allerdings nur 2 Maschen benötigt.)}$$

- Festlegen der Maschen:

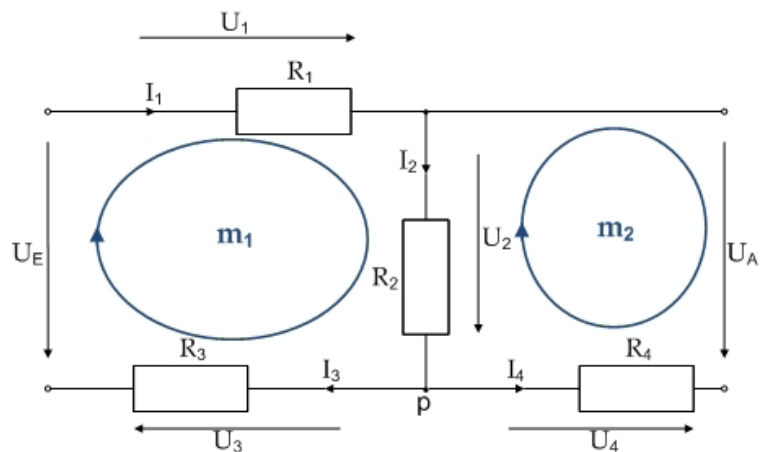

3. Definition der Zweigströme

4 Zweigströme lassen sich durch 2 Knotenregeln auf 2 reduzieren:

$$I_1 = I_2 + 0$$

$$I_3 = I_2 - I_4$$

4. Aufstellen des Gleichungssystems mit der Maschenregel:

$$U_1 + U_2 + U_3 - U_E = 0 \text{ (Masche 1)}$$

$$- U_2 - U_4 + U_A = 0 \text{ (Masche 2)}$$

5. Ersetzen der Zweigspannungen mit Hilfe des Ohmschen Gesetz:

$$R_1 \cdot (I_2 + 0) + R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot (I_2 - I_4) - U_E = 0$$

$$- R_2 \cdot I_2 - R_4 \cdot I_4 + U_A = 0$$

6. Umformen auf die übliche Form ergibt:

$$(R_1 + R_2 + R_3) \cdot I_2 - R_3 \cdot I_4 = U_E$$

$$- R_2 \cdot I_2 - R_4 \cdot I_4 = - U_A$$

7. Bestimmen der gesuchten Netzwerkgrößen:

(a) Siehe Punkt 2.

(b) Ohmsches Gesetz:  $R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{6V}{15mA} = \frac{6V}{0,015A} = 400\Omega = 0,4k\Omega$

Aus 3. ist ersichtlich:  $I_2 = I_1 = 15mA$

Ohmsches Gesetz:  $U_2 = I_2 \cdot R_2 = 15mA \cdot 0,8k\Omega = 0,015A \cdot 800\Omega = 12V$

(c) Durch 4. (Masche 1) ergibt sich:  $U_3 = U_E - U_1 - U_2 = 24V - 6V - 12V = 6V$

Ohmsches Gesetz:  $I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{6V}{0,5k\Omega} = \frac{6V}{500\Omega} = 0,012A = 12mA$

Durch Lösen des Gleichungssystems in 3. erhält man:

$$I_1 - I_3 = I_4 \Rightarrow I_4 = 15mA - 12mA = 3mA$$

Durch 4. (Masche 2) ergibt sich:  $U_4 = U_A - U_2 = 18V - 12V = 6V$

Ohmsches Gesetz:  $R_4 = \frac{U_4}{I_4} = \frac{6V}{3mA} = \frac{6V}{0,003A} = 2000\Omega = 2k\Omega$


(d) Durch 4. (Masche 2) ergibt sich:  $U_2 = U_A - U_4 = 18V - 6V = 12V$

Ohmsches Gesetz:  $I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{12V}{0,8k\Omega} = \frac{12V}{800\Omega} = 0,015A = 15mA$

Mit 3. folgt:  $I_1 = I_2 = 15mA$
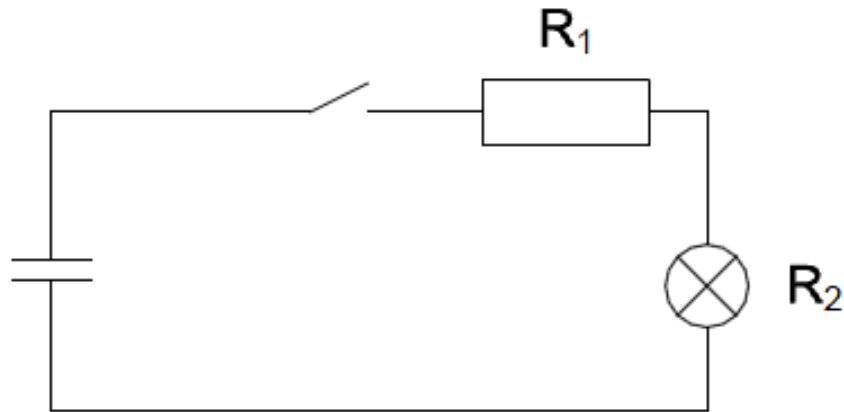
### Aufgabe 3: Kondensator


Gegeben ist die folgende Kondensatorschaltung. Die Lampe hat einen Widerstand von  $200\Omega$  und lässt eine maximale Stromstärke von  $20mA$  zu. Der Kondensator besitzt eine Kapazität von  $500\mu F$ . Für die Aufgaben sei angenommen, dass der Kondensator extern über eine Spannungsquelle auf  $5V$  vollständig aufgeladen wurde. Gehen Sie bei allen Aufgaben davon aus, dass die Lampe ab  $0,05V$  ihre Leuchtkraft verliert.



- Bestimmen Sie den Wert von  $R_1$ , sodass die Stromstärke an der Lampe auf  $20mA$  begrenzt ist.
- Wie lange leuchtet die Lampe, wenn der Stromkreis geschlossen wird?
- Wie lässt sich mit einem zusätzlichen Kondensator die Leuchtdauer verlängern? Begründen Sie ihre Antwort.
- Welche Kapazität muss ein zusätzlicher Kondensator besitzen, damit gemäß c) die Leuchtdauer  $2s$  beträgt?
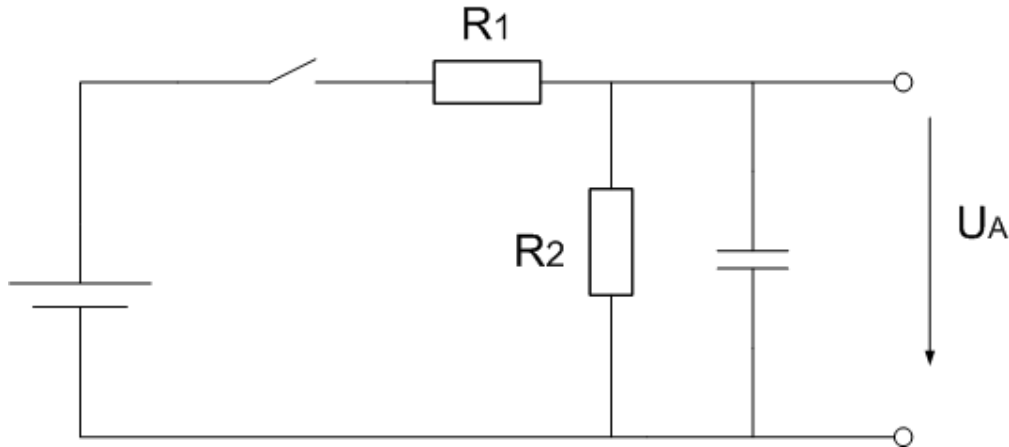
#### Aufgabe 4: (★) Kondensator

Gegeben ist die folgende Schaltung. Die Betriebsspannung beträgt  $5V$ ,  $R_1 = 100\Omega$ ,  $R_2 = 300\Omega$ , die Kapazität des Kondensators ist  $100\mu F$ .



- Wie groß ist der Spannungsabfall am Kondensator bei geschlossenem Schalter, wenn der Aufladevorgang des Kondensators abgeschlossen ist?
- Welcher maximale Strom  $I$  fließt durch den Stromkreis nach Abschließen des Aufladevorgangs?
- Der Schalter wird nun so lange geschlossen, bis der Kondensator vollständig aufgeladen ist (also  $5 \cdot \tau$  Zeiteinheiten lang, mit  $\tau = R \cdot C$  [s]). Danach wird der Schalter geöffnet. Zeichnen Sie qualitativ den Verlauf der Kondensatorspannung  $U_A$  bis zum Entladen des Kondensators mit Angabe aller charakteristischen Werte. Der Kondensator sei zum Zeitpunkt  $t = 0$  vollständig entladen.
- Der Schalter wird nun abwechselnd geöffnet und geschlossen. Dabei bleibt der Schalter  $40ms$  geschlossen und  $30ms$  geöffnet (eine Periode). Skizzieren Sie den Verlauf der Kondensatorspannung für 5 solche Perioden mit Angabe aller charakteristischen Werte. Der Kondensator sei zum Zeitpunkt  $t = 0$  vollständig entladen.
- Angenommen, an den Spanningsklemmen ( $U_A$ ) wird ein spannungsabhängiger Schalter angeschlossen, der bei einem Spannungsabfall von  $3V$  schaltet. Wie lange dauert es, bis dieser Schalter schaltet? Der Kondensator sei zum Zeitpunkt  $t = 0$  vollständig entladen. Wie müsste man die Kapazität des Kondensators ändern, damit der Spannungsabhängige Schalter erst nach  $1s$  schaltet?


#### Lösungsvorschlag

- Wenn der Aufladevorgang des Kondensators abgeschlossen ist, ist sein Spannungsabfall  $U_C$  genauso groß, wie der Spannungsabfall  $U_2$  des Widerstandes  $R_2$ .  
(Gesamt Widerstand)  $R_g = 100\Omega + 300\Omega = 400\Omega$   
(Gesamtstrom)  $I_g = \frac{U_0}{R_g} = \frac{5V}{400\Omega} = 0,0125A$   
 $U_2 = R_2 \cdot I_g = 300\Omega \cdot 0,0125A = 3,75V = U_C$

b) Nach Aufgabenteil a):  $I_g = 0,0125A$

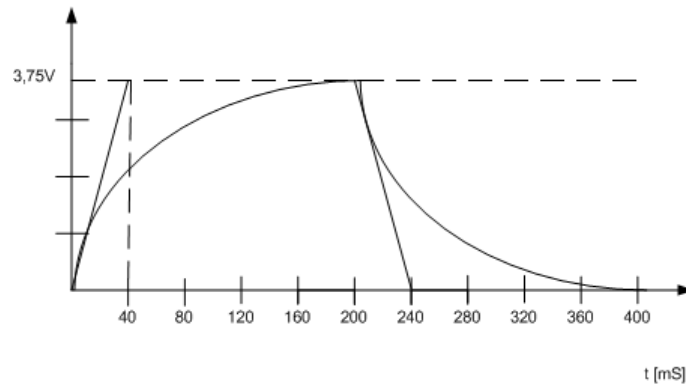
c) Die Zeitkonstante des Kondensators beträgt  $\tau = R \cdot C = 400\Omega \cdot 0,0001F = 0,04s = 40ms$ .

Der Kondensator ist nach  $5 \cdot \tau = 5 \cdot 40ms = 200ms$  aufgeladen und nach weiteren  $5 \cdot \tau = 5 \cdot 40ms = 200ms$  entladen. Der Vorgang dauert also insgesamt  $400ms$ :



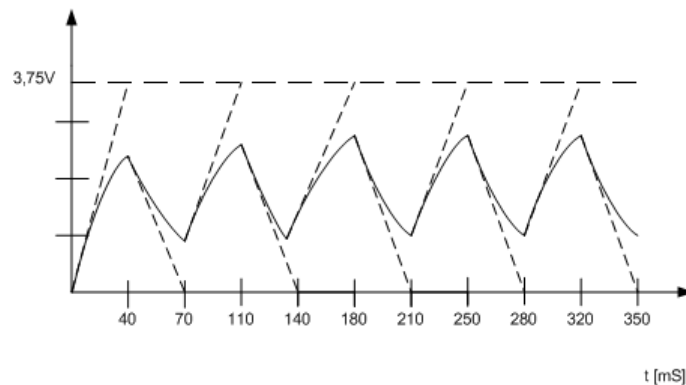d) Wenn der Schalter geschlossen wird, beträgt die Zeitkonstante  $\tau_{closed} = 40ms$ , weil der Strom durch  $R_1$  und  $R_2$  fließt. Wenn der Schalter geöffnet wird, fließt der Strom nur noch durch  $R_2$ . Die Zeitkonstante bei geöffnetem Schalter beträgt demnach:  $\tau_{open} = 300\Omega \cdot 0,0001F = 30ms$ .

Somit dauert eine Periode  $70ms$ . 5 Perioden dauern demnach  $350ms$ :



Die Berechnung der Spannungswerte pro Periode sieht wie folgt aus:

Periode	$U_C$ bei geschlossenem Schalter	$U_C$ bei geöffnetem Schalter
1	$3.75V \cdot 0.63 \approx 2.3625V$	$2.3625V \cdot 0.37 \approx 0.87V$
2	$(3.75V - 0.87V) \cdot 0.63 + 0.87V \approx 2.68V$	$2.68V \cdot 0.37 \approx 0.99V$
3	$(3.75V - 0.99V) \cdot 0.63 + 0.99V \approx 2.73V$	$2.73V \cdot 0.37 \approx 1.0V$
4	$(3.75V - 1.0V) \cdot 0.63 + 1.0V \approx 2,73V$	$2.73V \cdot 0.37 \approx 1.0V$
5	$(3.75V - 1.0V) \cdot 0.63 + 1.0V \approx 2,73V$	$2.73V \cdot 0.37 \approx 1.0V$

e)  $U_A$  ist genauso groß wie  $U_C$ .

$$\begin{aligned}
U_A &= U_2 - U_2 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \\
\Leftrightarrow U_A - U_2 &= -U_2 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \\
\Leftrightarrow \frac{U_2 - U_A}{U_2} &= e^{-\frac{t}{\tau}} \\
\Leftrightarrow \ln\left(\frac{U_2 - U_A}{U_2}\right) &= -\frac{t}{\tau} \\
\Leftrightarrow -\ln\left(\frac{U_2 - U_A}{U_2}\right) \cdot R \cdot C &= t \\
\Rightarrow t &= -\ln\left(\frac{U_2 - U_A}{U_2}\right) \cdot R \cdot C = -\ln\left(\frac{3.75V - 3V}{3.75V}\right) \cdot 400\Omega \cdot 0,0001F \approx 0,0644s
\end{aligned}$$

Der Schalter schaltet nach 0,0644s.


Mit der letzten Zeile der Gleichung gilt:

$$\begin{aligned}
\Leftrightarrow -\ln\left(\frac{U_2 - U_A}{U_2}\right) \cdot R \cdot C &= t \\
\Leftrightarrow -\ln\left(\frac{U_2 - U_A}{U_2}\right) \cdot R \cdot \frac{1}{t} &= \frac{1}{C} \\
\Leftrightarrow \frac{1}{-\ln\left(\frac{U_2 - U_A}{U_2}\right) \cdot R} &= C \\
\Rightarrow C &= \frac{t}{-\ln\left(\frac{U_2 - U_A}{U_2}\right) \cdot R} = \frac{1s}{-\ln\left(\frac{3.75V - 3V}{3.75V}\right) \cdot 400\Omega} \approx 0,00155F = 1,55mF
\end{aligned}$$

Der Kondensator muss also eine Kapazität von 1,55mF haben, damit der Schalter nach 1s schaltet.
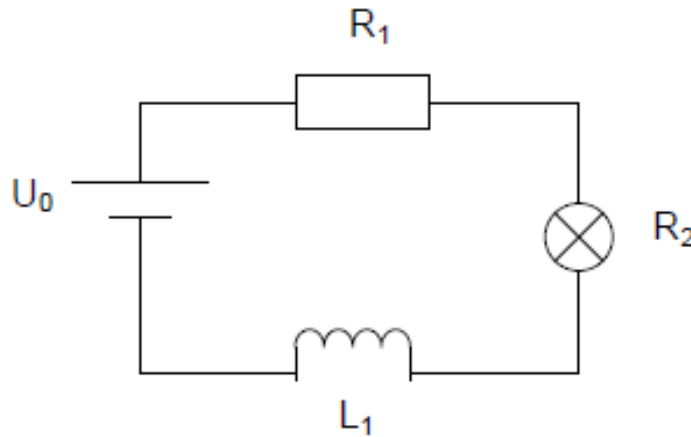
### Aufgabe 5: (★) Spule

Gegeben ist folgende Schaltung. Die Lampe hat einen Widerstand von  $150\Omega$  und leuchtet, sobald eine Spannung von  $1,5V$  an ihr abfällt. Die Spule besitzt eine Induktivität von  $150mH$ .  $U_0$  beträgt  $9V$ .



- Bestimmen Sie den Wert von  $R_1$ , sodass die Stromstärke auf  $20mA$  begrenzt wird. Welche Rolle spielt hierbei die Spule und wann wird die maximale Stromstärke erreicht?
- Wie lange dauert es, bis die Lampe anfängt zu leuchten, wenn man die Spannung  $U_0$  anlegt?
- Was passiert, wenn man die Induktivität der Spule um ein Vielfaches erhöht?

### Lösungsvorschlag

- Der maximale Strom fließt, wenn der Widerstand von  $L_1$  gleich 0 ist.  
Da es sich bei  $R_1$  und  $R_2$  um Ohmsche Widerstände handelt, gilt dann  $R_{ges} = R_1 + R_2$ .  
Mit Ohmschem Gesetz gilt:  
$$R_{ges} = \frac{U_{ges}}{I_{ges}} = \frac{9V}{0,02A} = 450\Omega$$
$$\Rightarrow R_1 = R_{ges} - R_2 = 450\Omega - 150\Omega = 300\Omega$$
  
Da der Widerstand einer Spule bei Gleichspannung gleich 0 ist, hat die Spule hierbei keine Auswirkungen.  
Wenn man  $U_0$  anlegt, fällt zunächst die gesamte Spannung an  $L_1$  ab, d.h. anfänglich fließt kein Strom. Die Spannung an  $L_1$  wird gemäß  $U_L = U_0 \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$  immer kleiner und die Stromstärke steigt. Da die e-Funktion allerdings nie 0 wird, gibt es kein eindeutiges Maximum der Stromstärke.
- Wie schon in Aufgabe 3 gilt  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow U_1 = \frac{R_1}{R_2} \cdot U_2 = \frac{300\Omega}{150\Omega} = 2 \cdot U_2$   
Nach Maschenregel gilt außerdem:  
$$\begin{aligned} U_L &= U_0 - U_{R_1} - U_{R_2} \\ &= U_0 - 2 \cdot U_2 - U_2 \\ &= U_0 - (2 + 1) \cdot U_2 \\ &= 10V - 3 \cdot 1,5V \\ &= 5,5V \end{aligned}$$




Weiterhin ist bekannt:

$$\begin{aligned}
 U_L &= U_0 \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \\
 \Leftrightarrow \frac{U_L}{U_0} &= e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \\
 \Leftrightarrow \ln \frac{U_L}{U_0} &= -\frac{R}{L} \cdot t \\
 \Leftrightarrow -\left(\ln \frac{U_L}{U_0}\right) \cdot \frac{L}{R} &= t \\
 \Rightarrow t &= -\ln \frac{5,5V}{9V} \cdot \frac{0,15H}{450} \approx 0,000164s = 0,164ms
 \end{aligned}$$

- c) Wie aus der vorherigen Formel ersichtlich erhöht sich mit der Induktivität der Zähler von  $\frac{L}{R}$  und damit dieser Faktor als Ganzes. Dies führt dazu, dass sich die Zeit proportional zur Induktivität verhält und sich insbesondere vergrößert, wenn die Induktivität erhöht wird.


## Aufgabe 6: Zweitor

Gegeben sei folgendes Zweitor:

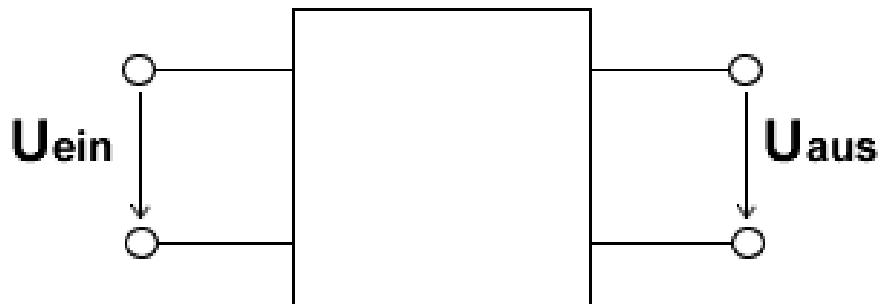

Der interne Aufbau dieses Zweitores ist unbekannt. Es werden nun zwei Messungen durchgeführt, um diesen zu bestimmen.

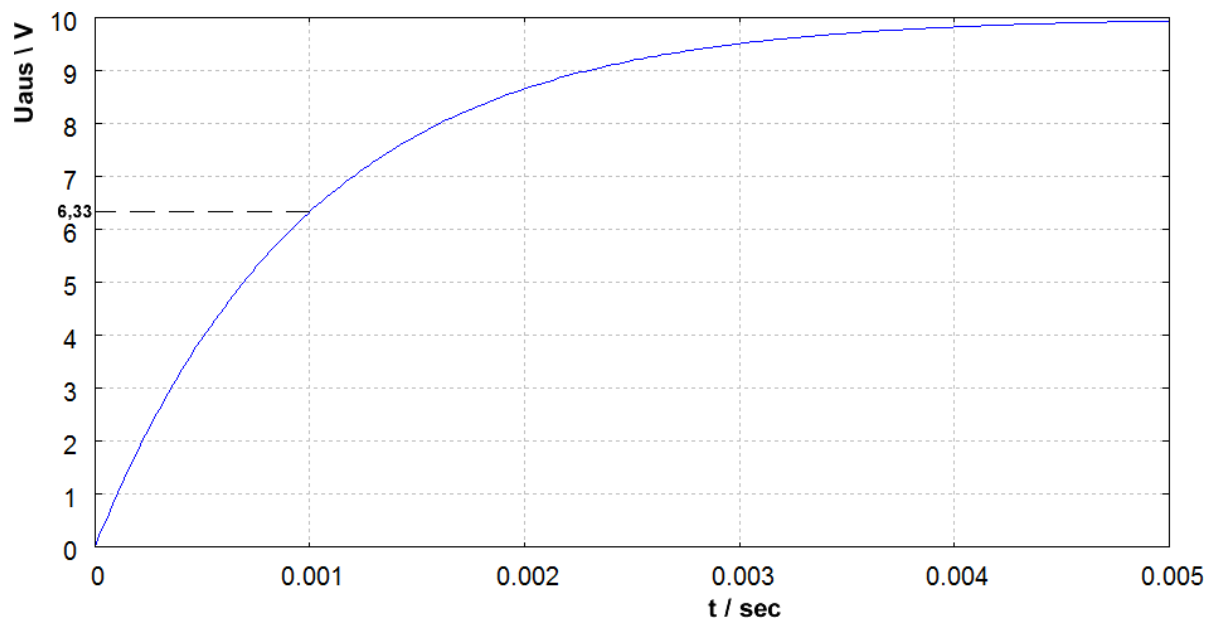Messung 1: An den Eingangsklemmen wird zum Zeitpunkt  $t = 0\text{s}$  eine konstante Spannung  $U_{\text{ein}}$  von  $10\text{V}$  angelegt und der Verlauf der Ausgangsspannung  $U_{\text{aus}}$  wird gemessen. Der Verlauf der Ausgangsspannung  $U_{\text{aus}}$  ist im Folgenden dargestellt.



Messung 2: An den Ausgangsklemmen wird ein Widerstand  $R_{\text{Last}} = 50\Omega$  angeschlossen. Wieder wird zum Zeitpunkt  $t = 0\text{s}$  eine konstante Spannung  $U_{\text{ein}}$  von  $10\text{V}$  an den Eingangsklemmen angelegt. Nach langer Zeit wird die Spannung über dem Widerstand  $R_{\text{Last}}$  gemessen. Sie beträgt  $2\text{V}$ .

- Welche passiven Bauteile könnten sich hinter dem Zweitor verbergen?
- Bestimmen Sie die Werte der passiven Bauteile, die Sie hinter dem Zweitor vermuten.

- c) Nun wird Messung 2 wiederholt und zusätzlich die Zeitkonstante  $\tau$  des Systems - mit angeschlossenem Widerstand  $R_{Last}$  - bestimmt. Sie beträgt  $2,5ms$ . Berechnen Sie die erwartete Zeitkonstante  $\tau$  der Schaltung für Messung 2. Belegt oder widerlegt diese Messung die Annahmen aus Aufgabenteil b)?

### Aufgabe 7: (★)Matlab/Simulink

- a) Erstellen Sie eine RC-Schaltung mit folgenden Werten:  $U_0 = 5V$ ,  $R_1 = 100\Omega$ ,  $C = 20\mu F$ . Messen Sie den Spannungsverlauf am Kondensator einmal mit einer initialen Kondensatorspannung von  $0V$  und einmal mit einer initialen Kondensatorspannung von  $5V$ .
- b) Schalten Sie jetzt parallel zum Kondensator einen weiteren Widerstand  $R_2 = 100\Omega$  dazu. Die initiale Kondensatorspannung sei  $0V$ . Messen Sie jetzt den Spannungsverlauf am Kondensator. Wie sieht der Spannungsverlauf jetzt aus? Wie groß ist die maximale Spannung, die am Kondensator abfällt?
- c) Messen Sie jetzt den Stromverlauf am Kondensator.

### Lösungsvorschlag

- b) Wenn der Aufladevorgang des Kondensators abgeschlossen ist, ist die Spannung, die über dem Kondensator abfällt, genauso groß, wie der Spannungsabfall über  $R_2$ . Der Kondensator lädt sich somit auf eine Spannung von maximal  $2.5V$  auf.